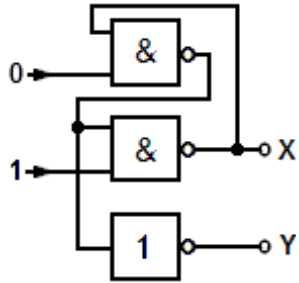


TC704 Welche der Aussagen trifft für diese Schaltung zu ?

Lösung:  $X=0$  und  $Y=0$ .



Zwei NICHTUND - Gatter und  
ein NICHT - Gatter.  
Das „Nicht“ ist erkennbar  
am Kreis zum Ausgang.

Die Ausgänge ändern sich erst,  
wenn beide Eingänge high bzw. 1 sind.

Beide Ausgänge sind LOW bzw. 0.