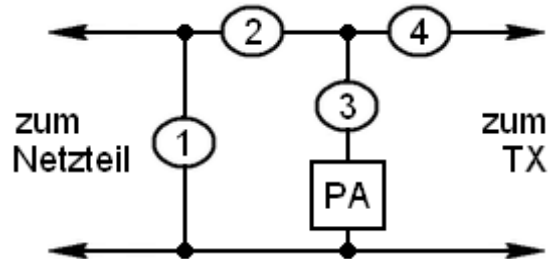


TJ803

Für die Messung der Gleichstrom-Eingangleistung werden verschiedene Messgeräte verwendet. Bei welchen der Instrumente in der Abbildung handelt es sich um Amperemeter ?

Lösung: 2, 3 und 4.



Spannungsmesser (1) werden **immer** parallel zum Meßobjekt, und **Strommesser** (2, 3, 4) **immer** in Reihe zum Meßobjekt angeschlossen.

Der Spannungsmesser ist parallel zum Messobjekt anzuschließen sagt schon TJ801 !!!